
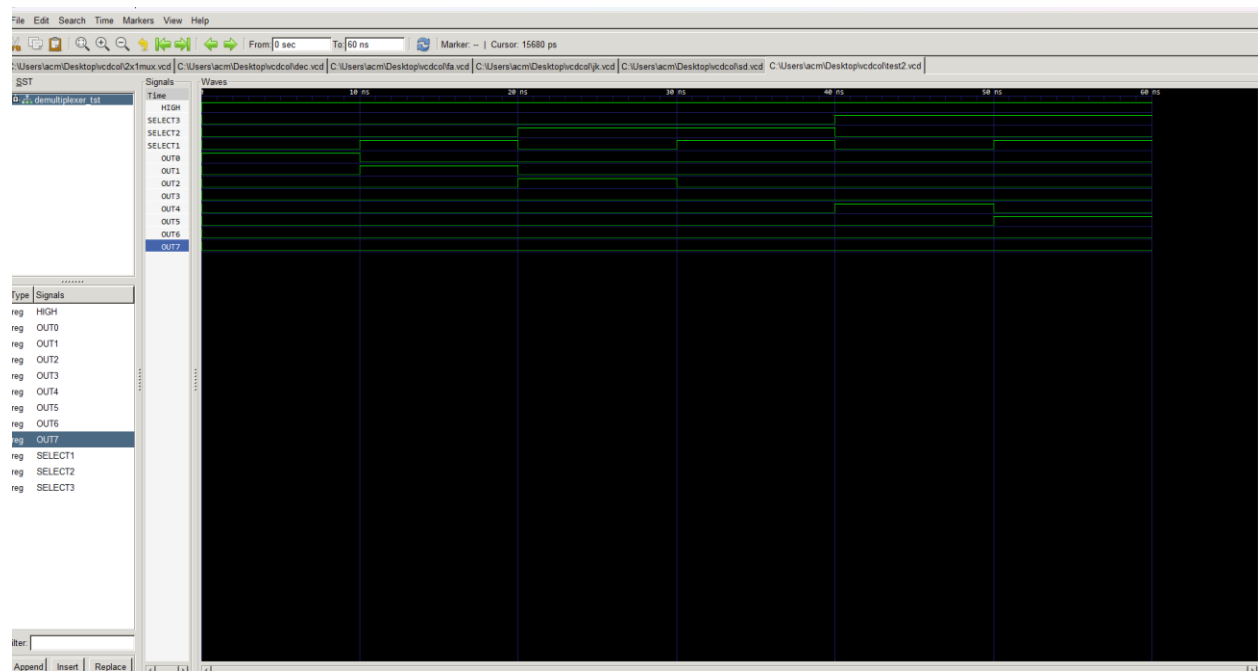



1)1x8 multiplexer

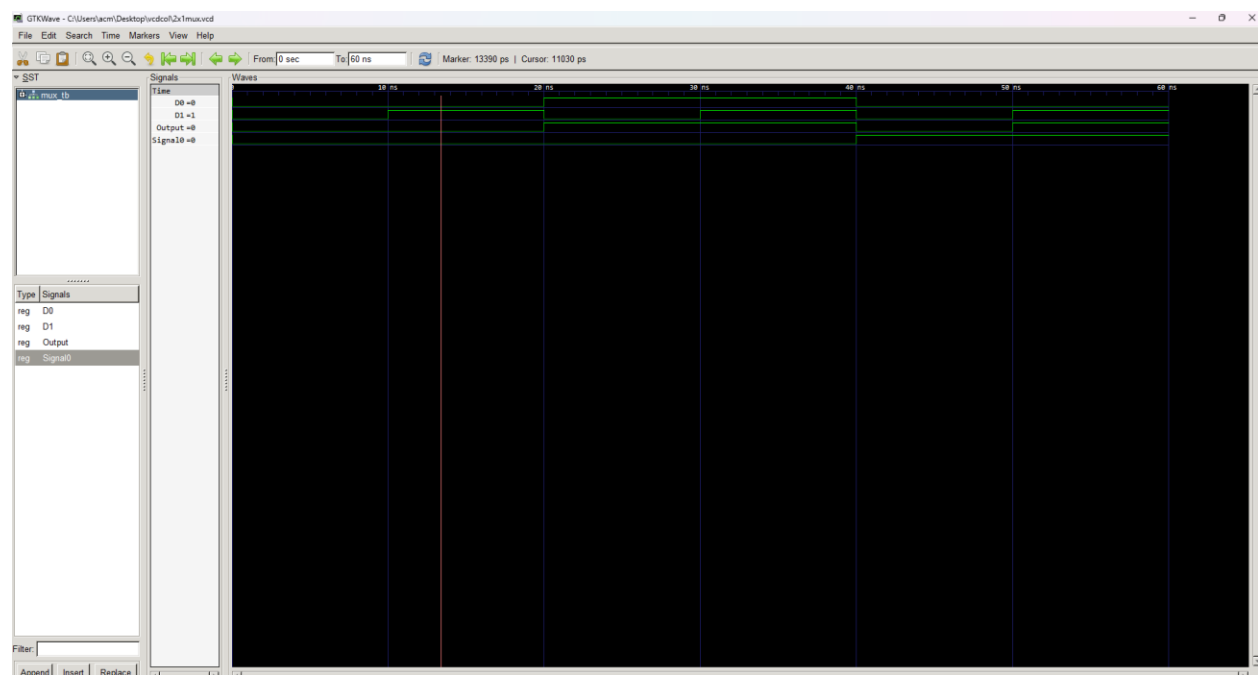


2)2X1 multiplexer




3)Decoder

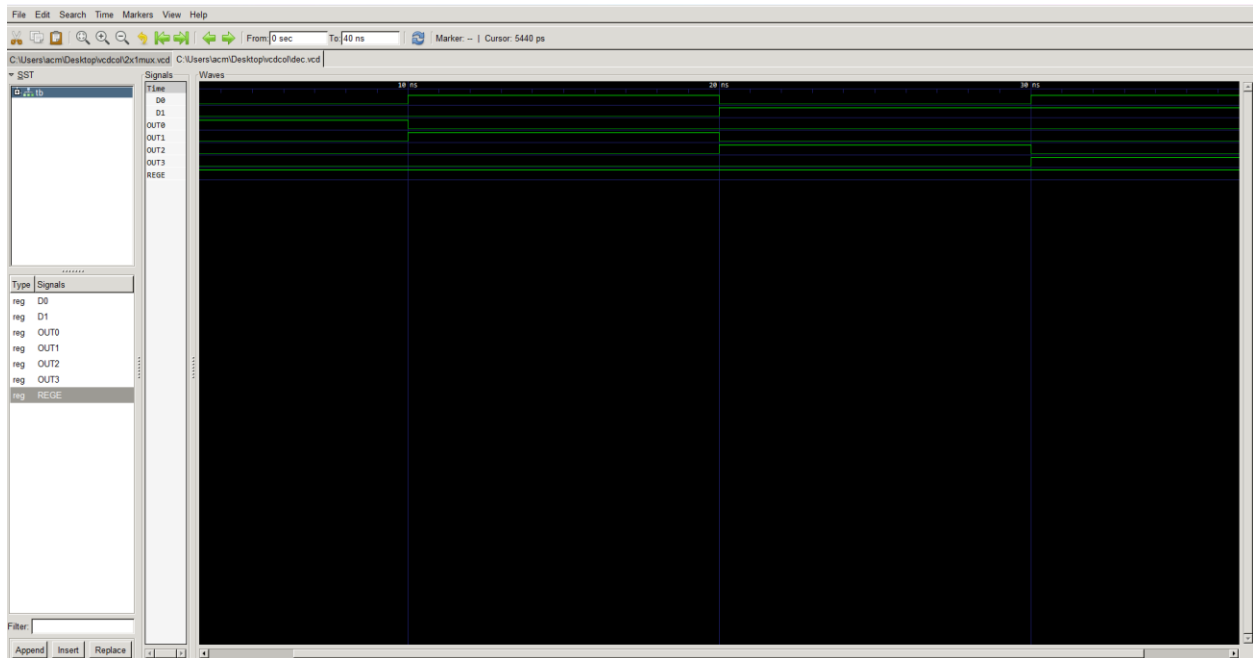


4) Full adder

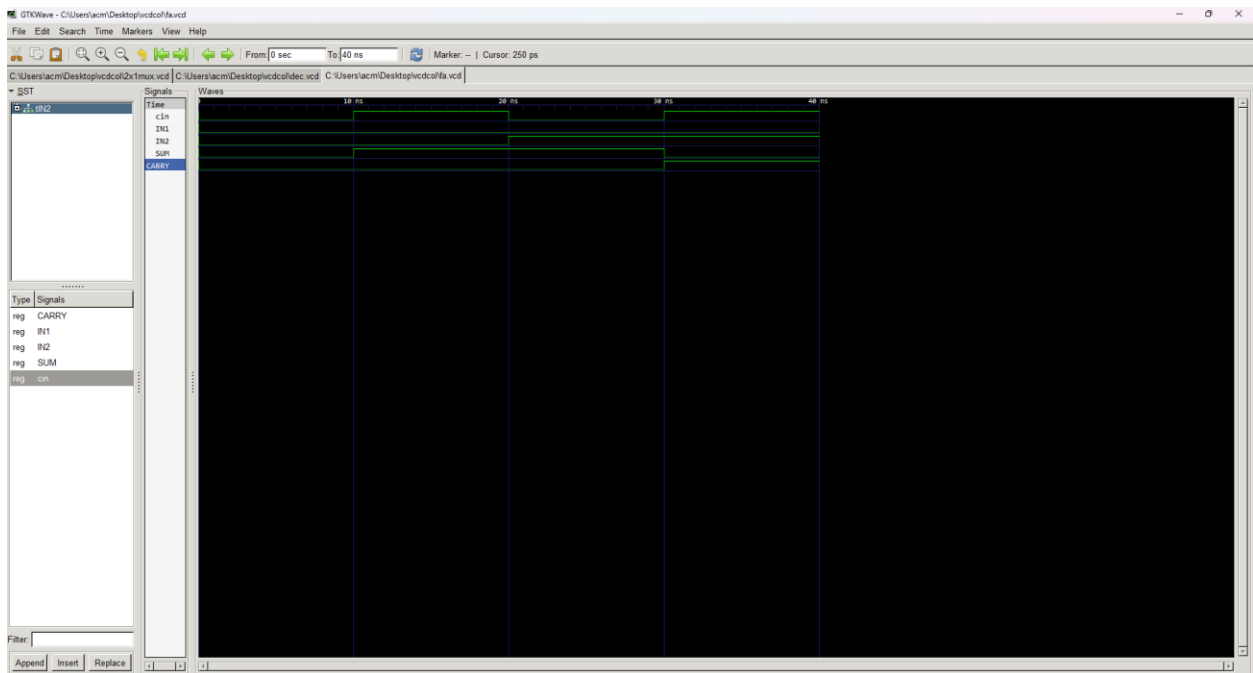


5) Jk flip flop

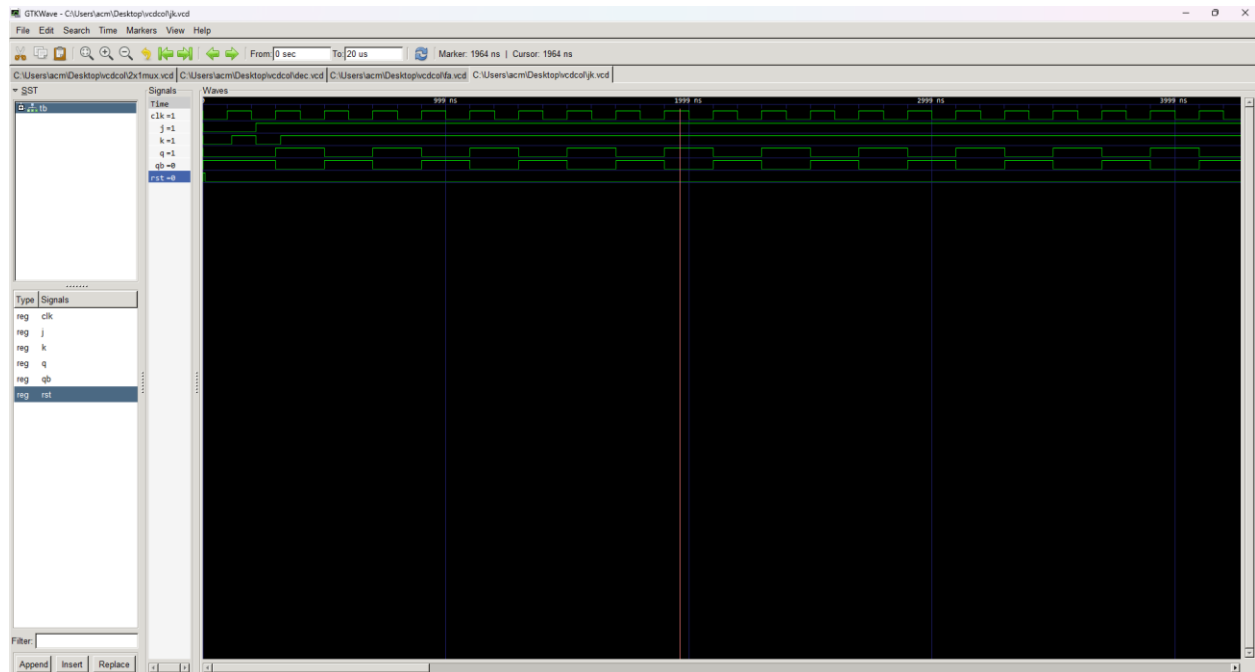

6) Sequence decoder

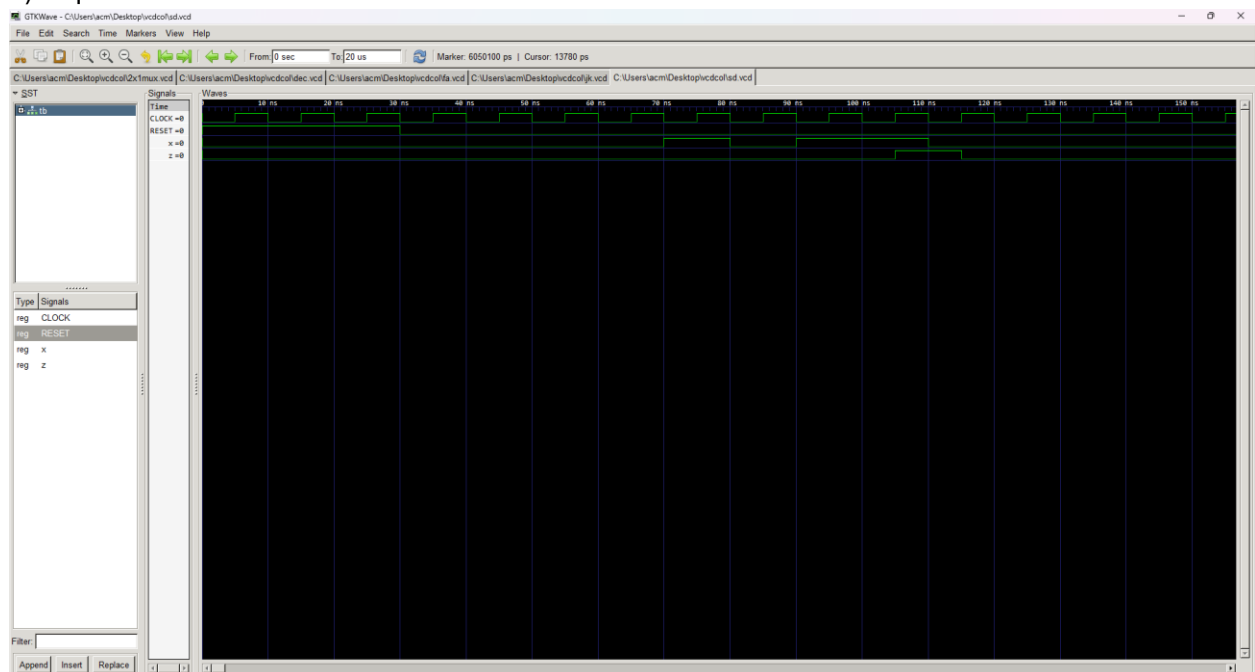

7) Lcm

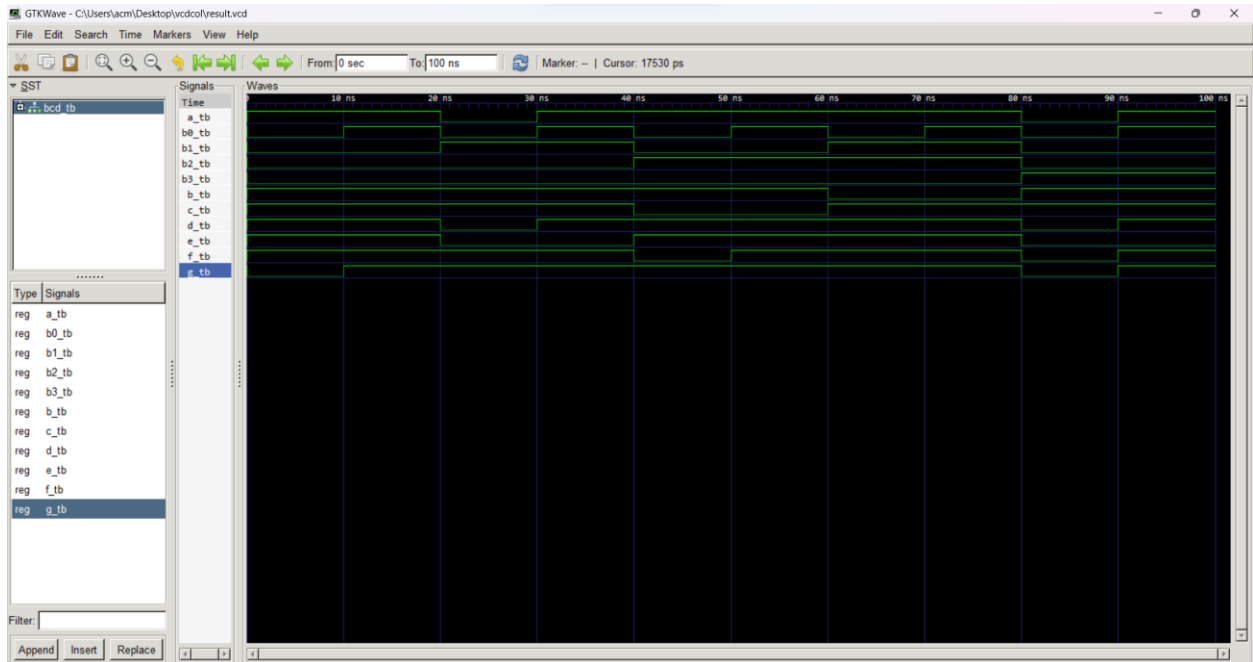

d-flipflop

